

Ans no. 1

Here,

$$\Delta V = (V_+) - (V_-)$$

b.b.A → show a positive terminal  
b.b.A → show a positive terminal

$$= 10 - (-30)$$

$$= 40 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

We know,

$$V = IR$$

$$\text{on, } I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{40}{10} = 4 \text{ A (Ans.)}$$

Am no. 2

$V_A = 22V$

$V_B = ?$

We know,

$W = q \Delta V$

or,  $\Delta V = \frac{10}{-2} = -5V.$

Again,

$\Delta V = V_A - V_B$

or,  $-5V = 22V - V_B$

or,  $V_B = (22 + 5)V$

$= 27V$

[Equation] (Am.)

(Am.)  $A \rightarrow \text{O/XP} + \text{no } \& \quad A \rightarrow \text{A} + \dots$

Ans no. 3

We know,

Current exiting a node  $\Rightarrow$  (add)  
 " entering " "  $\Rightarrow$  (subtract).

Total algebraic sum = 0

Given,

$$I_1 = 12 \text{ mA}$$

$$I_2 = 9 \text{ mA}$$

$$I_3 = -1 \text{ mA}$$

$$I_4 = ?$$

[Unknown current be  $I_4$ ]

Now,

$$-I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

$$\text{or } I_4 = I_1 - I_2 - I_3$$

$$= 4 \text{ mA}$$

[exiting]

$$\therefore I_4 = +4 \text{ mA} \quad \text{or } +4 \times 10^{-3} \text{ A} \quad (\text{Ans.})$$

Ans no. 1

Here,

$-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  is consisted by 1 electron

$$1 \text{ C} \quad " \quad " \quad " \quad \frac{1}{-1.602 \times 10^{-19}} "$$

$$-8.01 \text{ C} \quad " \quad " \quad " \quad \frac{-8.01}{-1.602 \times 10^{-19}} "$$

$$= 5 \times 10^{19} \text{ electrons.}$$

(Ans.)

Ans no. 5

Given,

$$V_A = -22 \text{ V}$$

$$V_B = -7 \text{ V}$$

$$q = -5 \text{ C}$$

We know,

$$W = q \cdot \Delta V$$

$$= q \cdot (V_A - V_B)$$

$$= -5 \times (-22 - (-7))$$

$$= 75 \text{ Joule.} \quad (\text{Ans})$$