
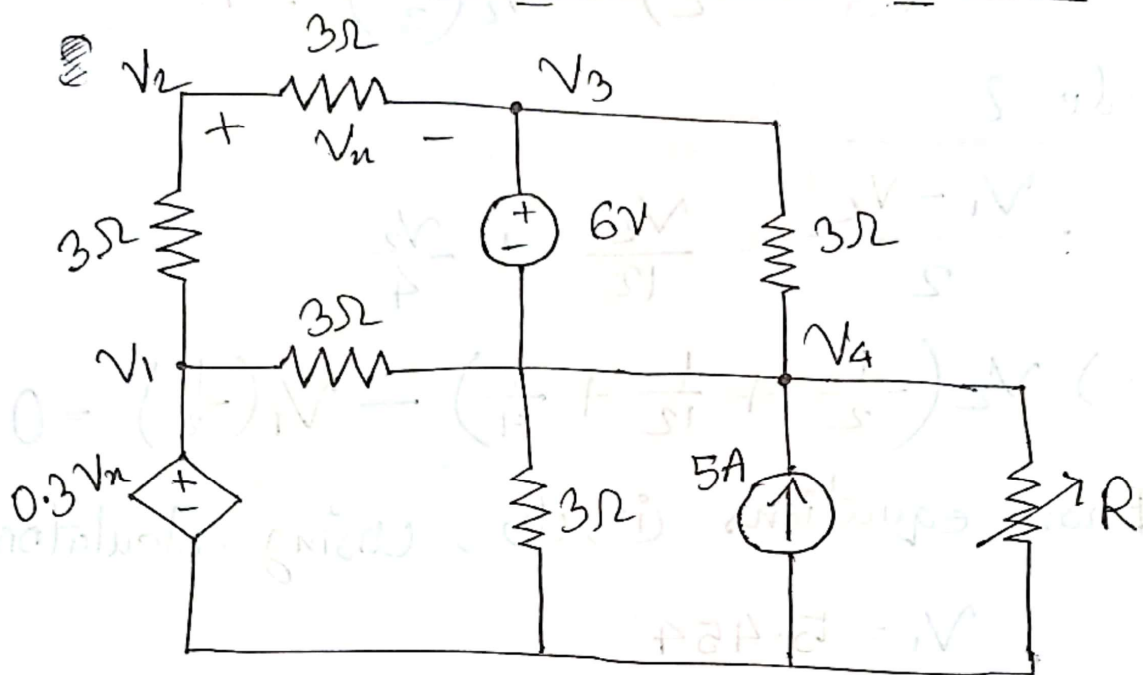


I. Thevenin (Using Nodal Analysis)

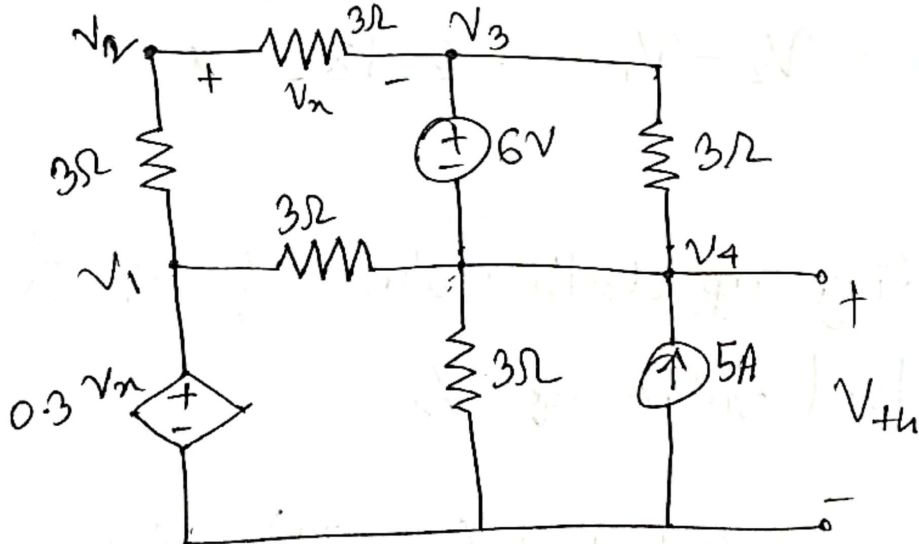

Step - 1

V_{th} Calculation:



Node - 1

$$V_1 = 0.3 V_n$$

$$\therefore V_1 = 0.3 (V_2 - V_3) \quad \text{--- (i) } \because V_n = V_2 - V_3$$

Node - 2

$$\frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{V_2 - V_3}{3}$$

$$\Rightarrow V_2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) - \frac{V_1}{3} - \frac{V_3}{3} = 0 \quad \dots (ii)$$

Supernode

$$V_3 - V_4 = 6 \quad \dots (iii) \quad \text{Across Voltage Source}$$

$$\frac{V_3 - V_4}{3} + \frac{V_3 - V_2}{3} + I = 0 \quad \dots (1)$$

$$\frac{V_4 - V_1}{3} + \frac{V_4}{3} + \frac{V_4 - V_3}{3} - 5 - I = 0 \quad \dots (2)$$

Adding (1) & (2),

$$\frac{V_3 - V_2}{3} + \frac{V_4 - V_1}{3} + \frac{V_4}{3} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow V_3 \left(\frac{1}{3} \right) + V_4 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) - V_2 \left(\frac{1}{3} \right) - V_1 \left(\frac{1}{3} \right) = 5 \quad \dots (iv)$$

Putting $V_4 = V_3 - 6$ from (iii),

$$V_3 \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \right) - V_2 \left(\frac{1}{3} \right) - V_1 \left(\frac{1}{3} \right) = 5 + 6 \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$\Rightarrow V_3 - \frac{V_2}{3} - \frac{V_1}{3} = 9 \quad \dots (iv)$$

\therefore From (i), (ii), (iv), using calculator,

$$V_1 = -1.7234 \text{ V}$$

$$V_2 = 4.0212 \text{ V}$$

$$V_3 = 9.7659 \text{ V}$$


$$\therefore V_4 = V_{th} = V_3 - 6$$


$$= \boxed{3.7659 \text{ V}}$$

(Ans.)

Step - 2

Isc Calculation:

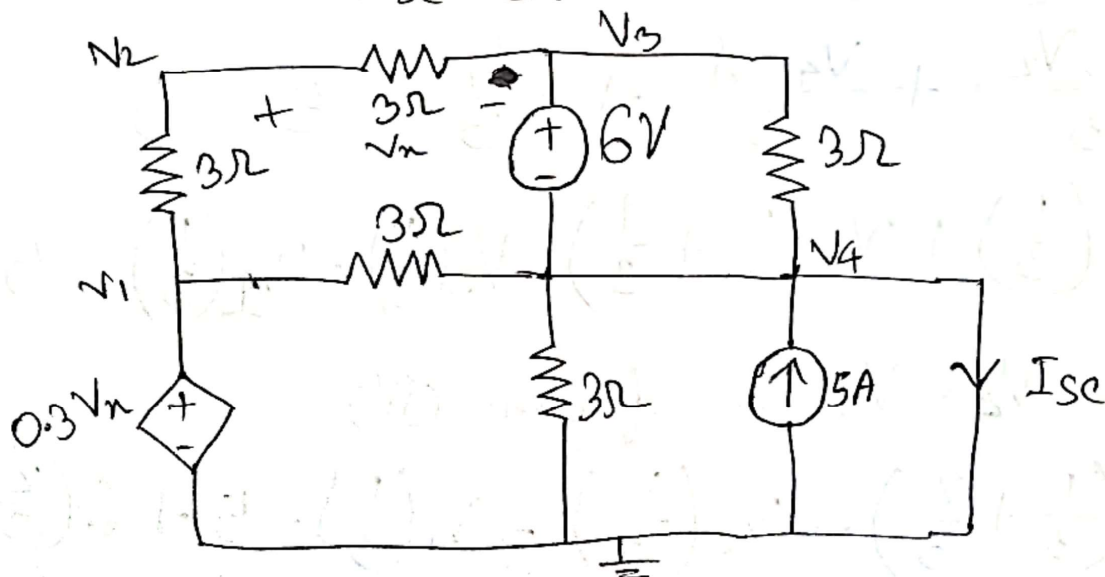

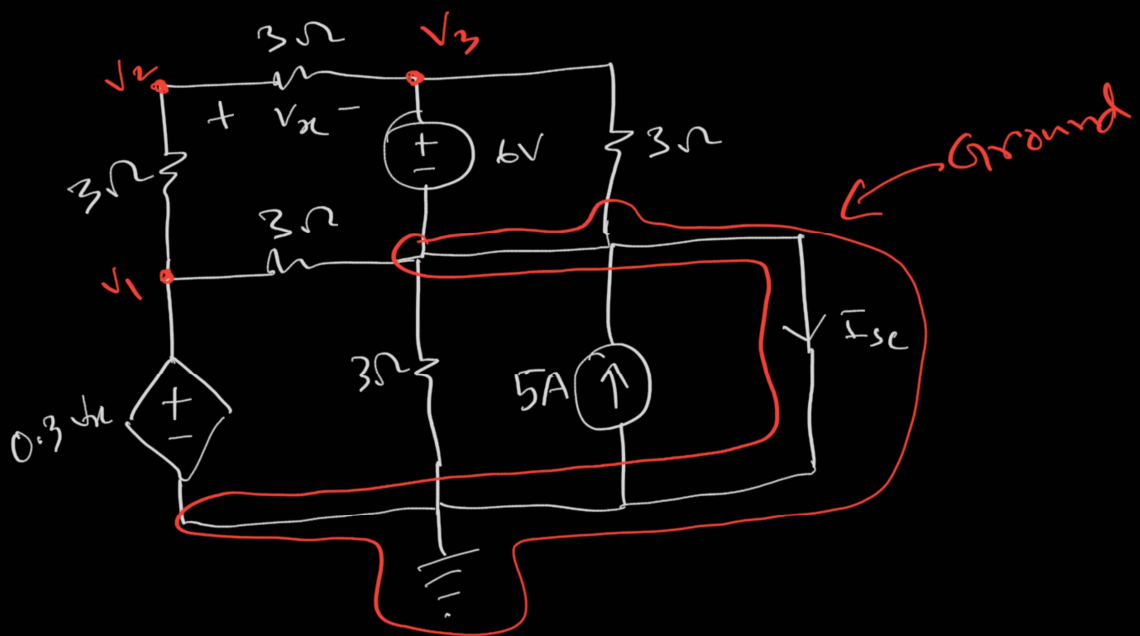

$$V_x = V_2 - V_3$$

Node 1: $V_1 = 0.3 V_x$

$$\Rightarrow V_1 = 0.3 (V_2 - V_3)$$

Node 2: $V_2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) - \frac{V_1}{3} - \frac{V_3}{3} = 0$

Node 3: $V_3 - 0 = 6$


$$\Rightarrow V_3 = 6$$

Because of the
6V voltage
source

$$V_1 = -1.06 \text{ V},$$

$$V_2 = 2.47 \text{ V},$$

$$V_3 = 6 \text{ V}$$

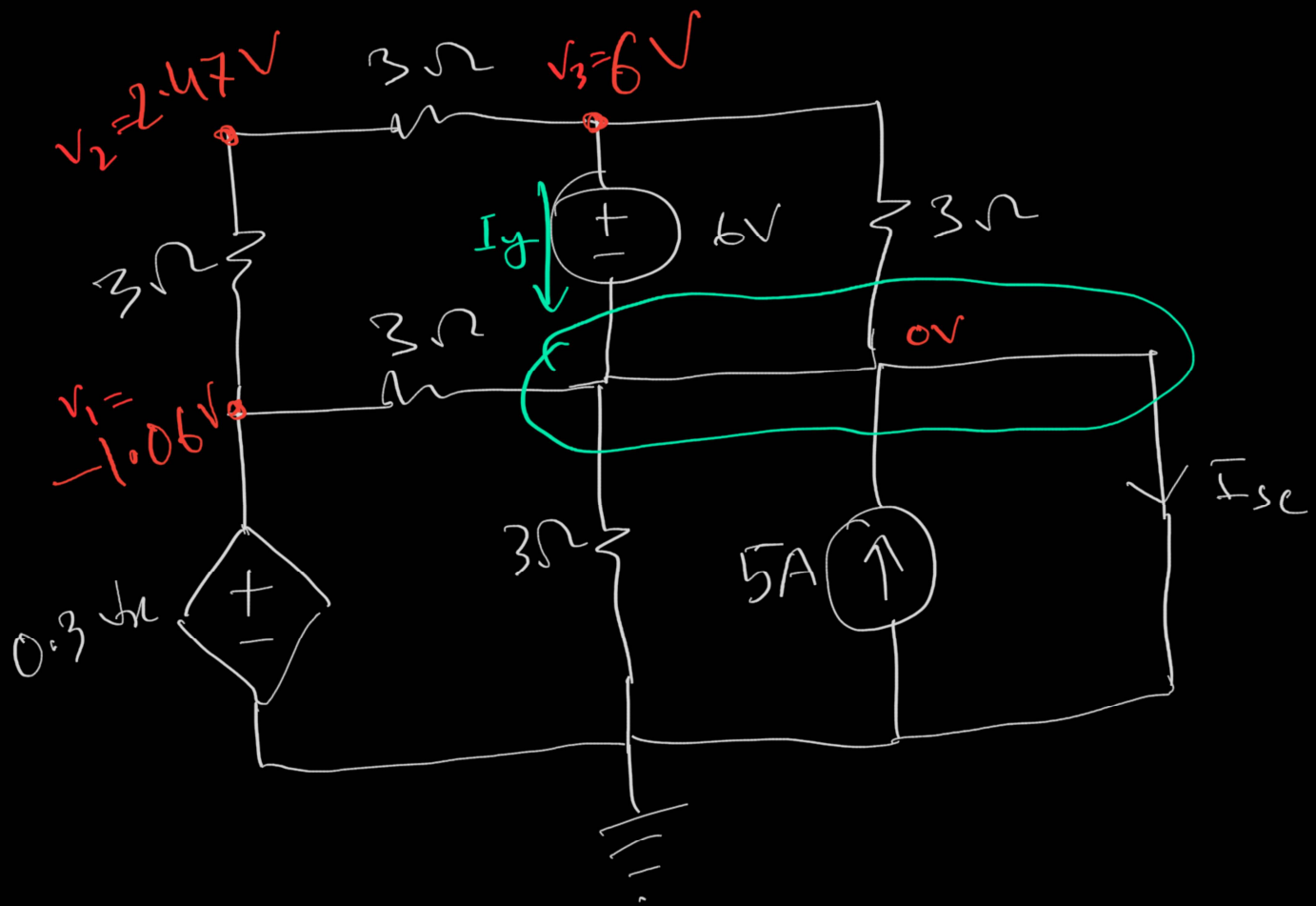

KCL at node 3:

$$V_3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) - \frac{V_2}{3} + I_y = 0$$

$$\Rightarrow I_y = -3.167 \text{ A}$$

K_{CL} at circled area:

$$-I_y + \frac{0-V_1}{3} + \frac{0-0}{3} - 5 + \frac{0-V_3}{3} + I_{sc} = 0$$

$$\Rightarrow 3.167 + 0.3533 + 0 - 5 - 2 + I_{sc} = 0$$

$$\therefore I_{sc} = 3.4797 \text{ A}$$

$$V_{oc} = 3.7659 \text{ V}$$

$$I_{sc} = 3.4797 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \therefore R_{th} &= \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{3.7659}{3.4797} \Omega \\ &= 1.08 \Omega \end{aligned}$$