

Question 1 :-

(a) phasor representation of the voltage source is $20 \angle 45^\circ$.


$$\begin{aligned} \text{(b) impedance of } L_2 &= j\omega L \\ &= j \times 50 \times 500 \times 10^{-3} \\ &= j25 \end{aligned}$$

(c) equivalent impedance of C_1 and C_2 :-


$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{1/j\omega C_1} + \frac{1}{1/j\omega C_2}$$

$$\begin{aligned} \therefore Z &= (j\omega C_1 + j\omega C_2)^{-1} \\ &= \left\{ j \times 50 \times (47 \times 10^{-3} + 470 \times 10^{-6}) \right\}^{-1} \\ &= -j0.421 \end{aligned}$$


Question 2:-

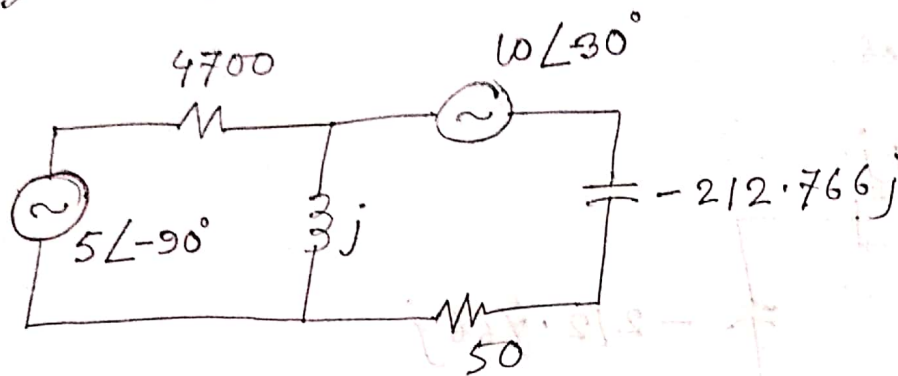

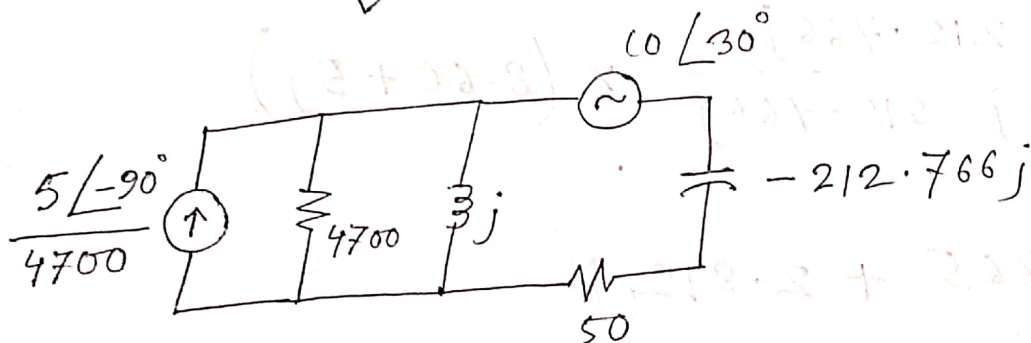\Downarrow source transformation of $5\angle-90^\circ$




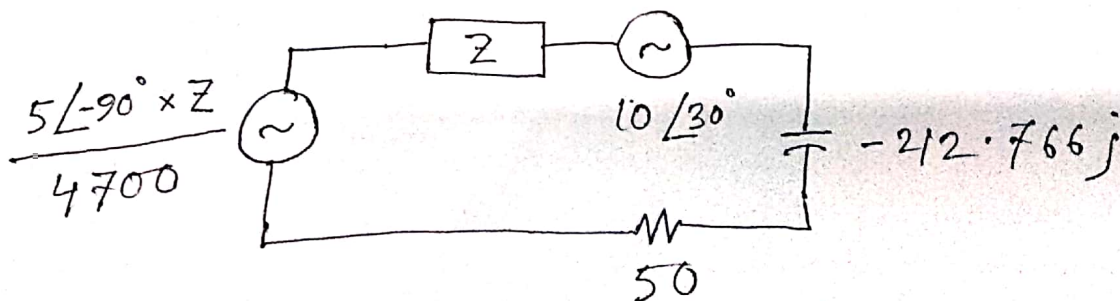\Downarrow equivalent impedance of 4700 & j and again source transformation of $\frac{5\angle-90^\circ}{4700}$.



$$\text{here, } \frac{1}{Z} = \frac{1}{4700} + \frac{1}{j} \Rightarrow Z = \frac{4700j}{4700 + j}$$

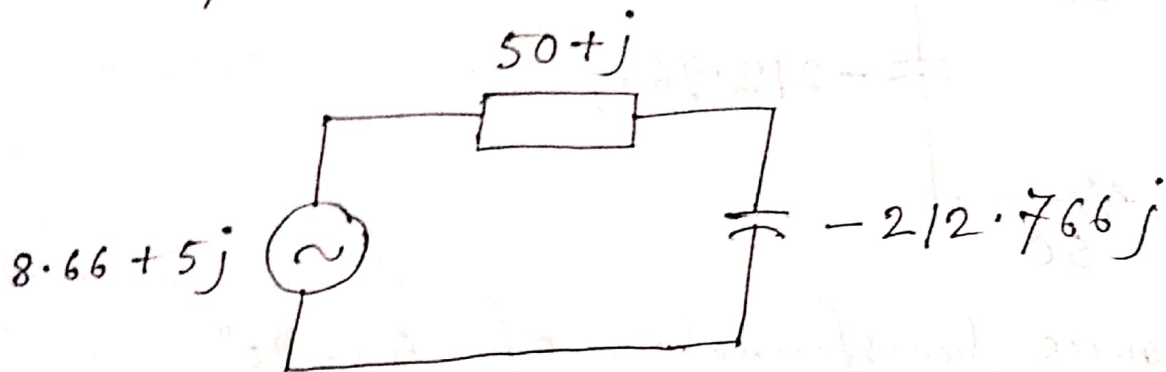finally the circuit can be represented as,



$$\therefore V_c = \frac{-212.766j}{50 + j - 212.766j} \times (8.66 + 5j)$$

$$= 9.365 + 2.812j$$

$$= 9.778 \angle 16.716^\circ$$

$$= 9.778 \cos(10t + 16.716) \text{ V}$$

(Ans)