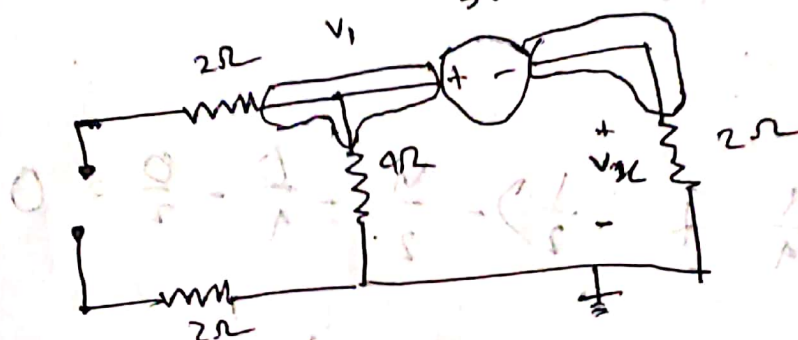


Now, with (1)  $\text{V}$  active,  $5\text{V}$



$V_3 = \text{Ground}$

Here,  $V_1 - V_2 = 5 \quad \text{--- (i)}$


$V_2 \left( \frac{1}{2} \right) - \frac{0}{2} = 0 \quad \text{--- (ii)}$

$V_3 = 0$

$V_1 = 5, V_2 = 0, V_3 = 0$

$\therefore V_{oc} = V_2 - V_3$   
 $= 0 - 0 = 0 \text{ or } 0\text{V}$

With  $I$  active,

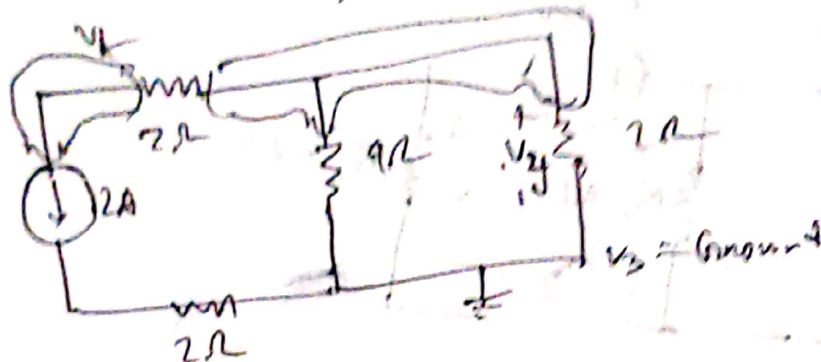

Now

$$V_1 \left( \frac{1}{2} \right) - \frac{V_2}{2} + 2 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

$$V_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{2} - \frac{0}{4} - \frac{0}{2} = 0$$

$$V_2 \cdot \frac{5}{4} - \frac{V_1}{2} = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

$$V_3 = 0$$

Hence,

$$V_1 = -\frac{20}{3} \text{ V}, \quad V_2 = -\frac{8}{3} \text{ V}$$

Hence,


$$V_y = V_2 - V_3 = -\frac{8}{3} \text{ V}$$

$$\therefore V = V_x + V_y$$

$$= 0 + \frac{-8}{3}$$

$$= -2.667 \text{ V} \quad (\text{Ans})$$

Ans) No. 92

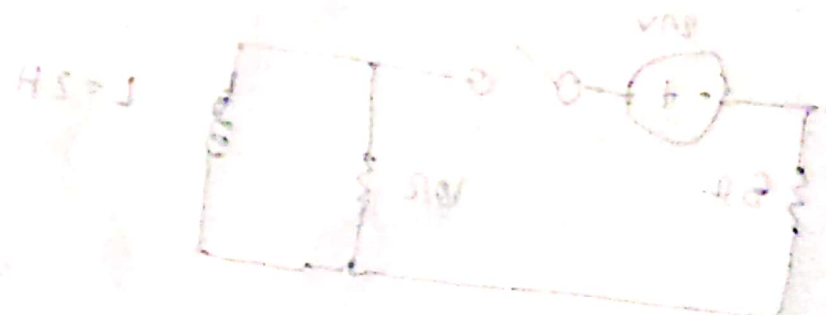

Ans. Q2


i) Time constant is known as " $\tau$ " which is used in transient circuit and its unit is seconds. Here for capacitors,

$$\tau = RC$$


and for inductor,

$$\tau = L/R$$

ii)

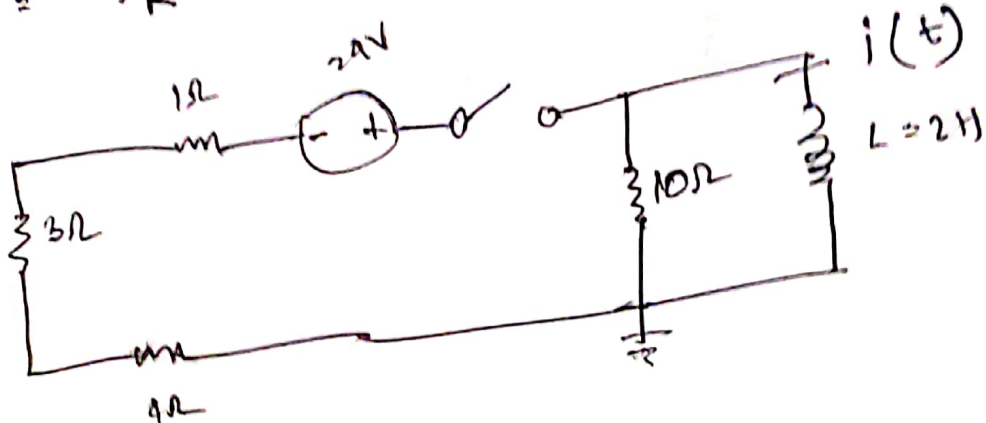


or

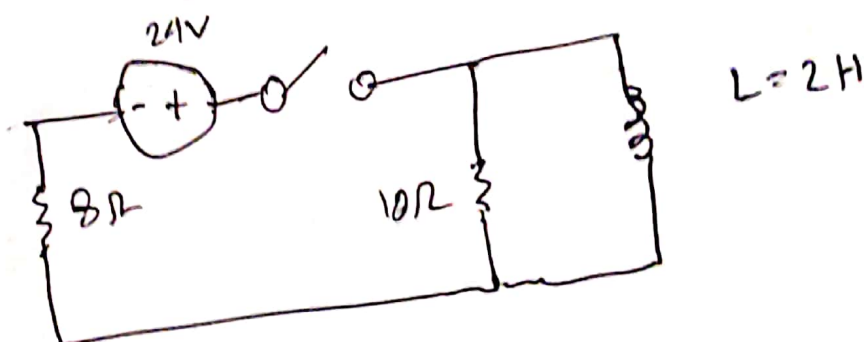


Now,

Initial Circuit,

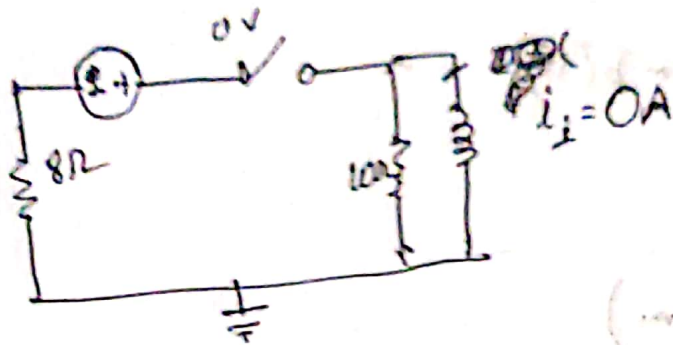

Final Circuit,

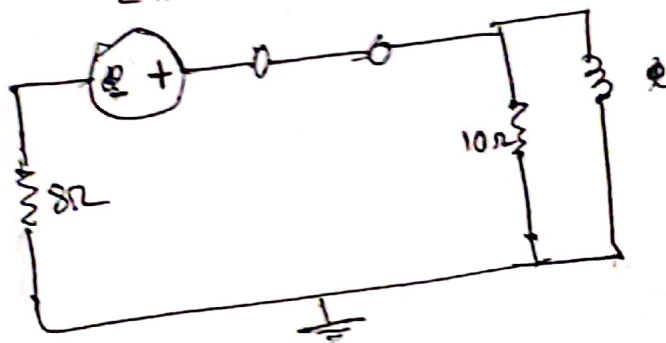

$$i_f = 3A$$

Now,

$$T = L/R = \frac{2H}{10\Omega} = 0.2s$$

Hence,

$$i(t) = i_f + (i_i - i_f) e^{-t/\tau}$$

$$= 3 + (0 - 3) e^{-t/0.2}$$

$$= 3 - 3 e^{-5t} = 3 - 3 e^{-5t}$$



∴ At  $t = 10\text{ms}$

$$i_{\phi}(10) = 3 - 3e^{-5(10)}$$

$$= 3\text{A} \quad (\text{Ans})$$



$$V_{\text{source}} = \frac{P}{I} = \frac{20}{2} = 10\text{V}$$

∴

$$2(i_1 - i_2) + 2i_1 = (10)^2$$

∴

$$2(2 - 0) + 2 \times 2 = 10$$

∴

$$4 - 0 + 4 = 10$$

$$8 = 10$$

$$8 - 10 = -2$$