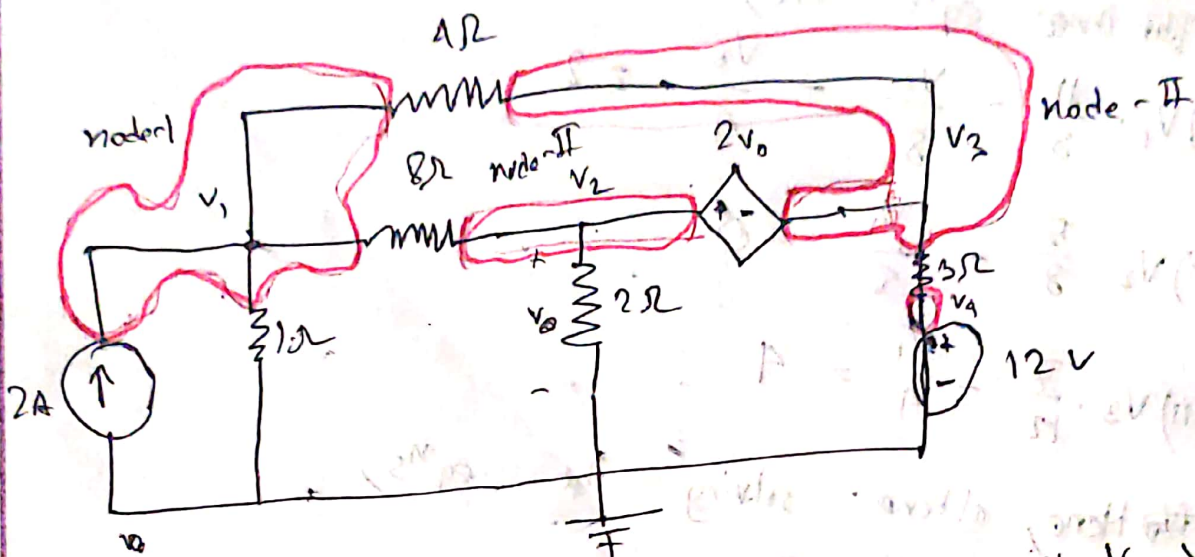


Am no. Q1



Here, there are 4 nodes with grounds, V_1, V_2, V_3, V_4

$$V_4 = 12V$$

for node-I (V_1):

$$V_1 \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right) - \frac{0}{1} - \frac{V_2}{8} - \frac{V_3}{4} - 2 = 0$$

$$\text{or, } V_1 \cdot \frac{11}{8} - \frac{V_2}{8} - \frac{V_3}{4} - 2 = 0$$

for node-II (V_2):

$$V_2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{8} - \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{or, } V_2 \cdot \frac{5}{8} - \frac{V_1}{8} = 0$$

For node-III (V_3):

$$V_3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - \frac{V_4}{3} - \frac{V_1}{4} = 0$$

$$\Rightarrow V_3 \cdot \frac{7}{12} - \frac{V_4}{4} - \frac{V_1}{4} = 0$$

Now,

The three eqⁿs are,

$$1) V_1 \cdot \frac{11}{8} - \frac{V_2}{8} - \frac{V_3}{4} = 2$$

$$2) V_2 \cdot \frac{5}{8} - \frac{V_1}{8} = 0$$

$$3) V_3 \cdot \frac{7}{12} - \frac{V_1}{4} = 4$$

Here, after solving the eqⁿs,

$$V_1 = 2.9885 \text{ V}$$

$$V_2 = 0.5977 \text{ V}$$

$$V_3 = 8.13793 \text{ V}$$


Here,

$$V_0 = V_2 = 0$$




$$= 0.5977 \text{ V}$$





(Ans.)

[0] because of ground voltage]

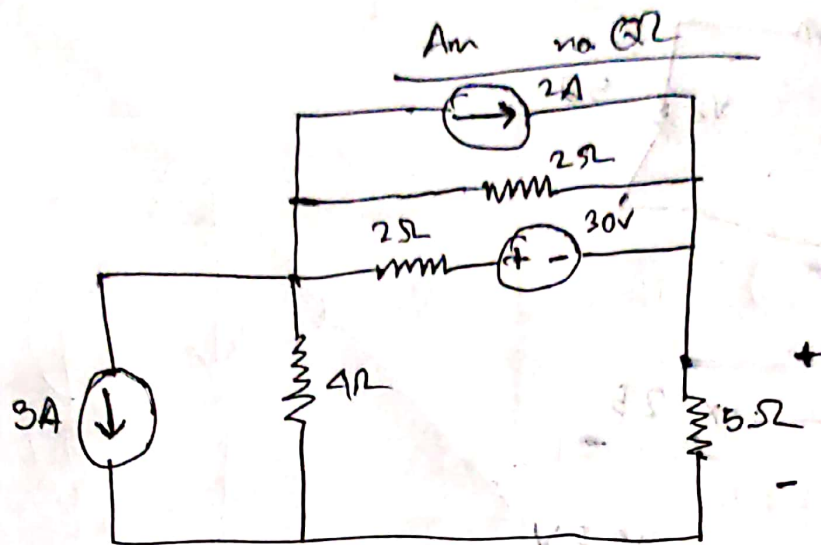


[Transforming 2Ω and $30V$]

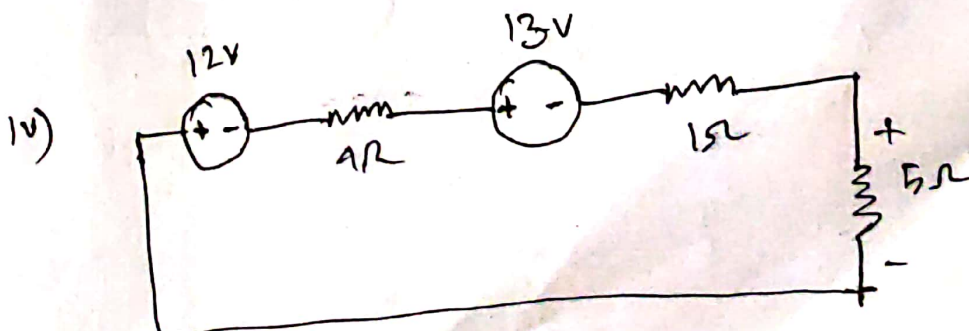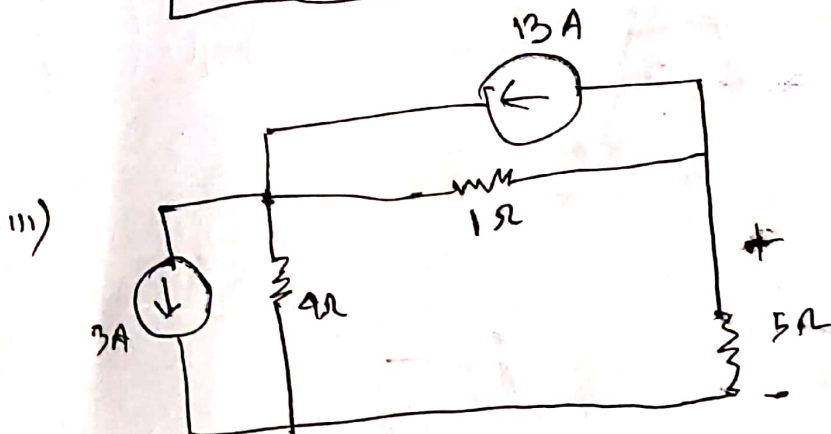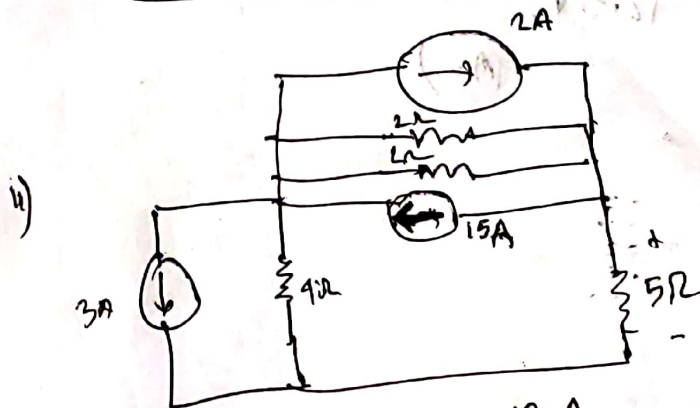

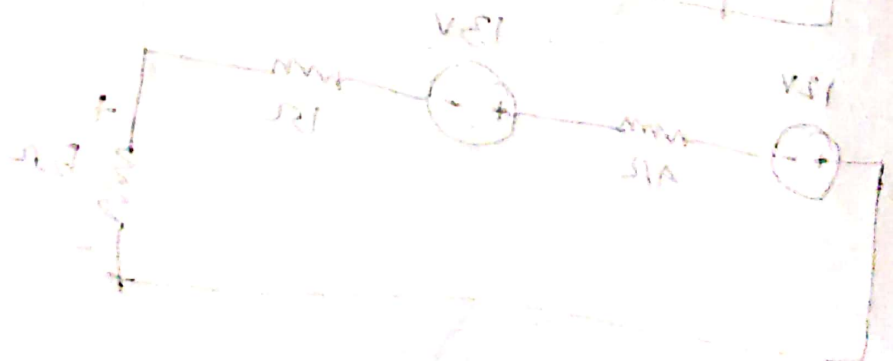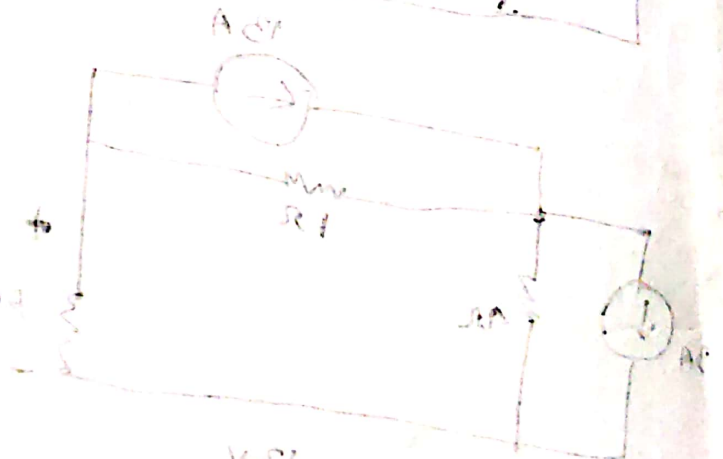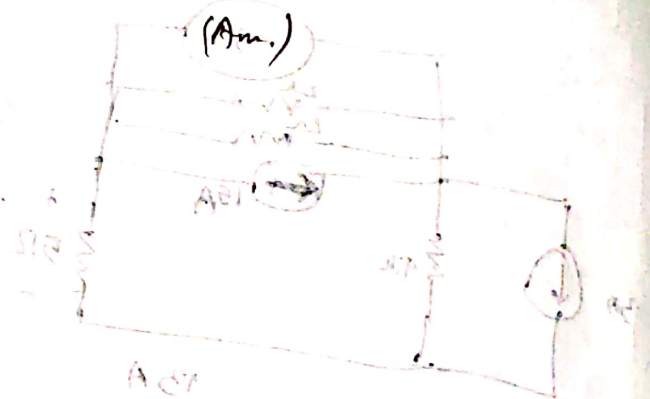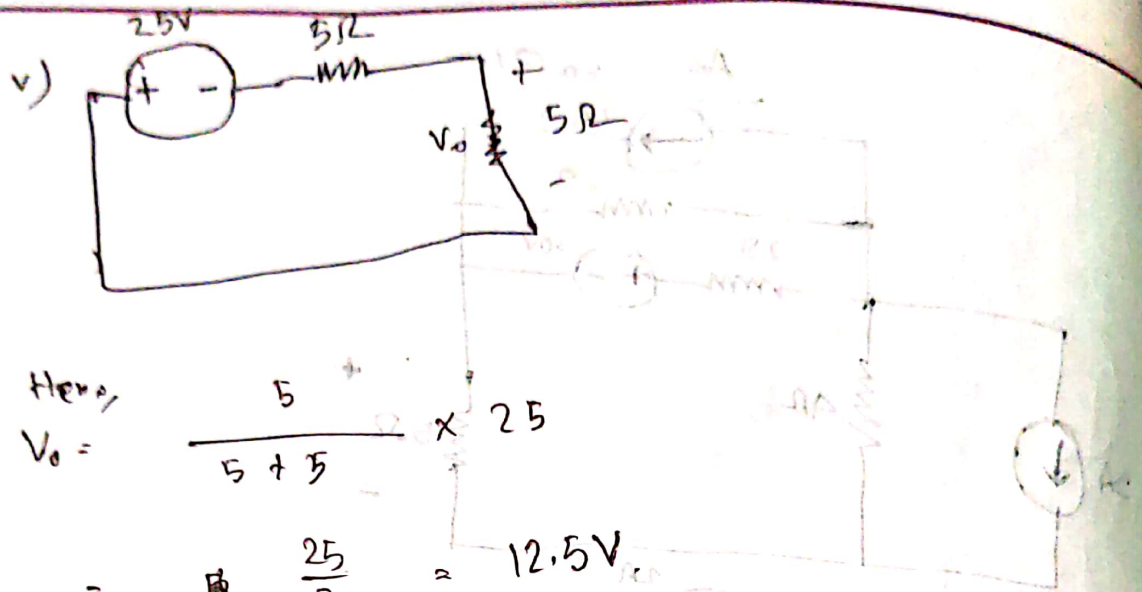


Ans no. Q3

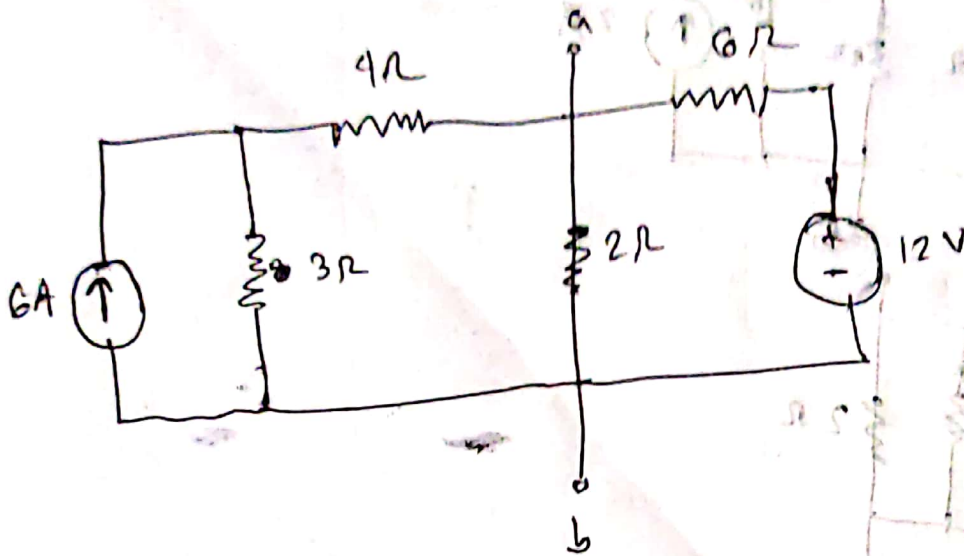


Using Source transformation,




1)

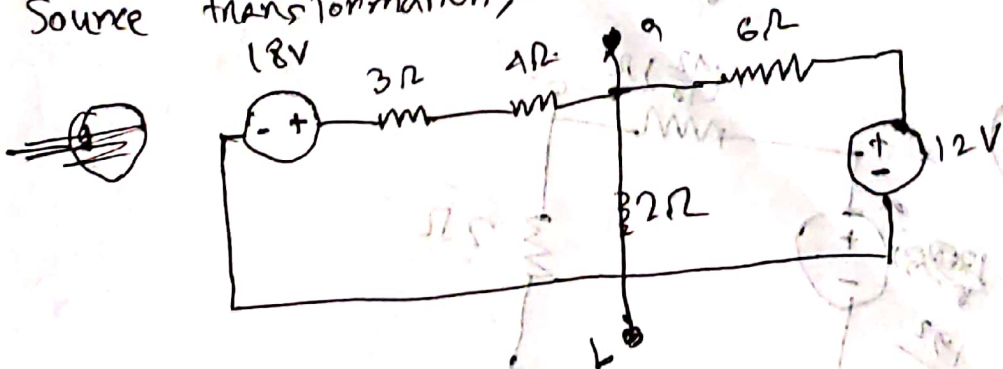

2)

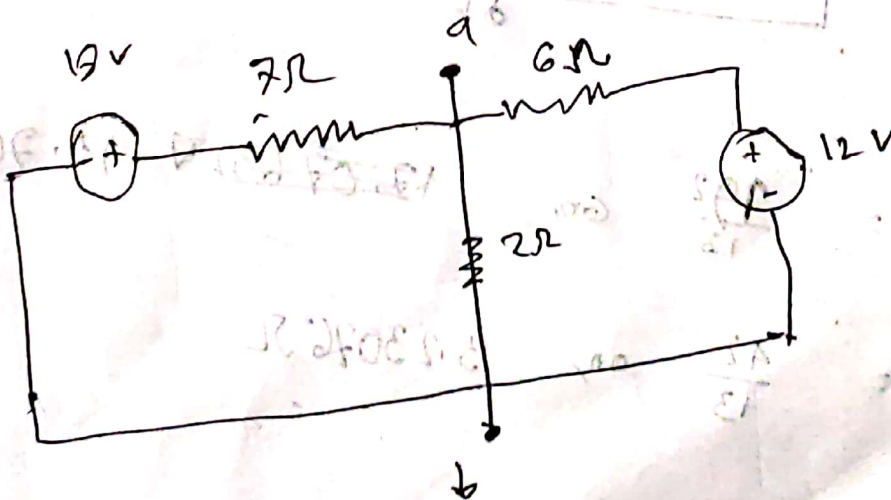

[3Ω and 4Ω as series.]

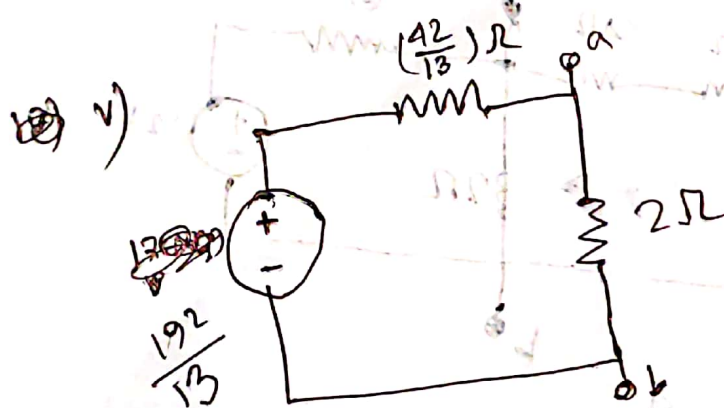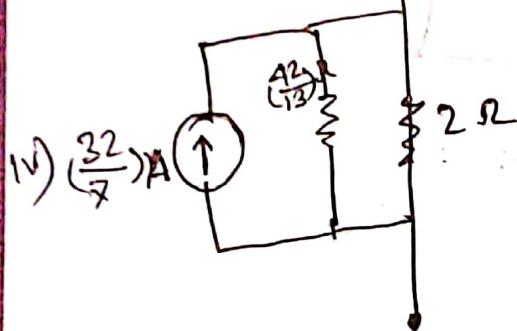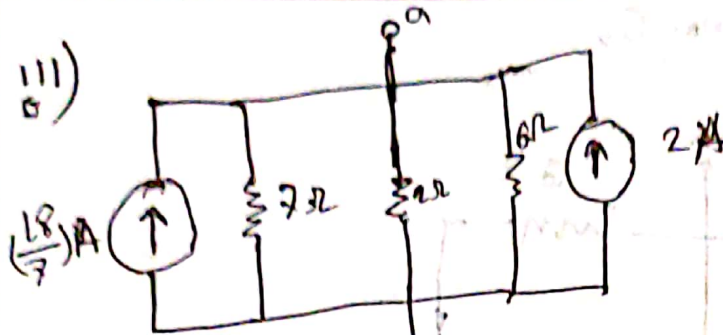

Here,

$$N_{th} = \frac{192}{13} \text{ V}$$

$$R_{th} = \frac{42}{13} \text{ ohm}$$

~~12.07692 V~~ 1 A. 7692

3.23076 Ω

2.) A thevenin equivalent circuit is drawn
 $R_{th} = 3.23 \Omega$

